

#### دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکدهی برق و کامپیوتر



مهلت تحویل : 7/3/1401 تکلیف شماره ی چهارم "ساختارهای سیستم های گسسته در زمان"

پردازش سیگنال های دیجیتال بهار 1401

1- مهلت تحويل تمرين تا آخر روز شنبه 7 خرداد ماه است.

2- امكان تحويل تمرين با تاخير وجود ندارد.

3- در صورتی که در ارزیابی تمرین ها تقلبی بین گروهی از دانشجویان مشاهده شود، تمامی افراد دخیل در تقلب مجازات می شوند و کل نمره ی تمرین را از دست می دهند.

تذكر:

مساله 1: سیستم LTI و علی با تابع تبدیل زیر را درنظر بگیرید:

$$H(z) = \frac{1 + 0.875z^{-1}}{(1 + 0.2z^{-1} + 0.9z^{-2})(1 - 0.7z^{-1})}$$

سیگنال فلوگراف را برای حالات زیر رسم کنید:

الف) فرم مستيم ا

ب ) فرم مستقيم اا

ج) فرم سری سیستم های مرتبه اول و دوم به دست آمده از فرم مستقیم ا

د) فرم موازی سیستم های مرتبه ی اول و دوم به دست آمده از فرم مستقیم ا

مساله 2: سیستم زیر را درنظر بگیرید:

$$y[n] = 0.999y[n-1] + x[n]$$

ورودی این سیستم به 8 بیت کوانتیزه شده است. توان تولید شده توسط نویز کوانتیزاسیون در خروجی را محاسبه نمایید. مساله 3: سیستم توصیف شده با معادله ی زیر را درنظر بگیرید:


$$y[n] = ay[n-1] - ax[n] + x[n-1]$$

الف) نشان دهید که این یک سیستم تمام گذر است.

ب) فرم مستقیم دوم این سیستم را به دست آورید.

ج) اگر ضرایب سیستم در قسمت ب را کوانتیزه کنیم ، آیا سیستم همچنان تمام گذر باقی میماند؟
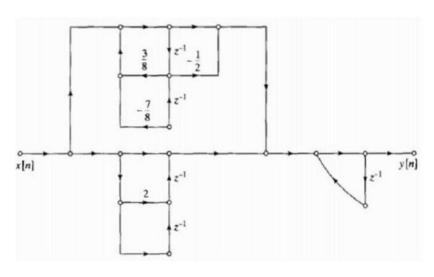
## مساله 4: سیستم پیاده شده درشکل زیر را درنظر بگیرید:




الف) تابع سیستم مرتبط با تبدیل Z ورودی و خروجی را بیابید.

ب) معادله تفاضلی بین ورودی x[n] و خروجی y[n] را بدست آورید.

ج) نمودار سیگنال فلوسیستمی که رابطه ورودی و خروجی مشابه این سیستم را دارد ولی کمترین میزان ممکن المان تاخیر دارد را رسم کنید.

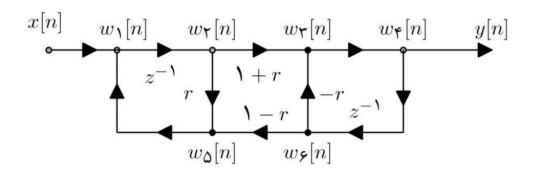
### مساله 5: سیگنال فلوگراف زیر را درنظر بگیرید:



ب) تابع تبدیل گراف یعنی 
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$
 را به دست آورید.


**مساله 6:** در سیگنال فلوگراف زیر پاسخ سیستم را بیابید.

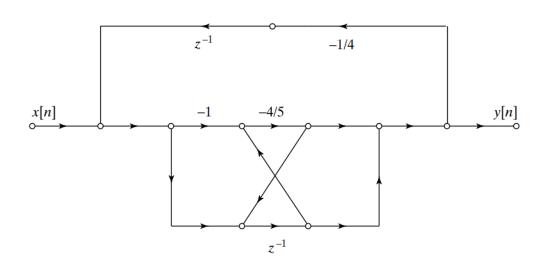درواقع تابع سیستم مرتبط با تبدیل Z ورودی و خروجی خواسته شده است.




# مساله 7: تابع تبدیل $\mathrm{H}(\mathrm{z})$ بین $\mathrm{H}(\mathrm{z})$ را در سیستم های پیاده شده ی زیر بیابید:

الف) سيستم اول:

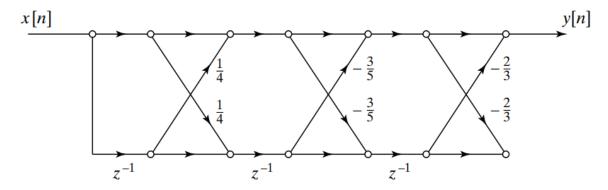

ب) سیستم دوم:

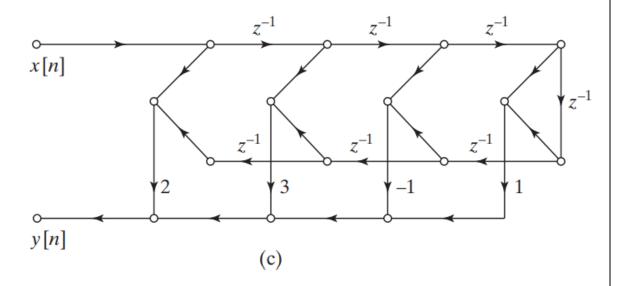

مساله 8: یک اسیلاتور دیجیتال با پاسخ ضربه ی زیر را درنظر بگیرید:  $h[n] = sin[(n+1)\omega_0]u[n]$ 

تابع تبدیل اسیلاتور به صورت زیر است:

$$H(z) = \frac{\sin(\omega_0)}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}} \quad |z| > 1$$

شبکه ی فرم مستقیم دوم این اسیلاتور را رسم کنید. نشان دهید که تنها با انتخاب مقادیر اولیه مناسب، بدون ورودی ، میتوان خروجی سیگنال سینوسی تولید کرد.

#### نكات ياياني:

الزامی به تایپ جواب سوالات نیست و می توانید از دست نوشته های خود عکس بگیرید و فایل pdf الزامی به تایپ جواب هایتان را ارسال کنید. دقت کنید که عکس های شما کیفیت کافی را داشته باشد و جواب های شما خوانا باشند.

در نهایت فایل pdf را با الگوی FullName\_SID\_[...]#DSP\_HW#[...] نامگذاری و در سایت درس آپلود کنند.

در صورتی که درباره ی سوالی ابهام داشتید می توانید در قسمت پرسش و پاسخ درسی صحفه ی درس در صایت elearn آن را مطرح کنید و یا سوال خود را از طریق ایمیل mirsharji@ut.ac.ir بپرسید.